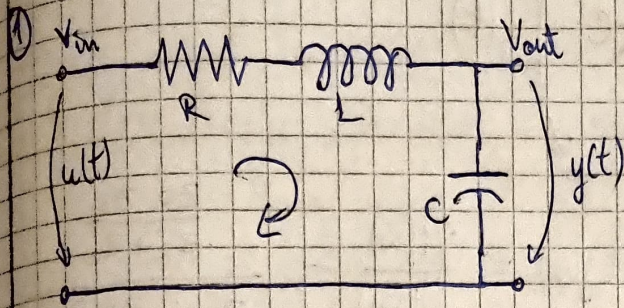


Tema - Lab 3


Conexiune Serie



$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_L + Z_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \stackrel{j\omega \rightarrow s}{=} \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} =$$

$$= \frac{1}{R s C + s^2 L C + 1} \quad | : LC$$
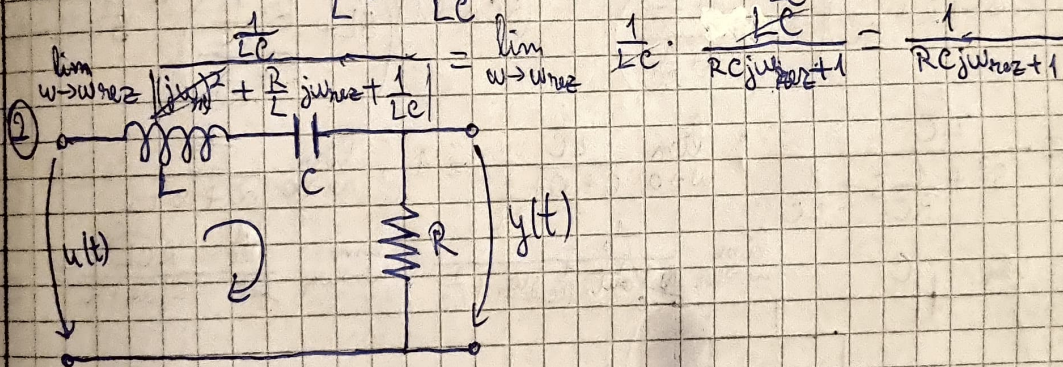
$$\Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} ; \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{LC}}{0 + 0 + \frac{1}{LC}} = 1 ; \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{LC}}{\infty + \infty + \frac{1}{LC}} = 0$$



$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = \frac{Z_R}{Z_L + Z_C + Z_R} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \stackrel{j\omega \rightarrow s}{=} \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$


$$= \frac{sRC}{sRC + s^2 LC + 1} = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\frac{R}{L} \cdot 0}{0 + 0 + \frac{1}{LC}} = 0 ; \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{\frac{R}{L} j\omega}{(j\omega)^2 + \frac{R}{L} j\omega + \frac{1}{LC}} = 0$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_{rez}} \frac{\frac{R}{L} j\omega_{rez}}{(j\omega_{rez})^2 + \frac{R}{L} j\omega_{rez} + \frac{1}{LC}} = \lim_{\omega \rightarrow \omega_{rez}} \frac{\frac{R}{L} j\omega_{rez} \cdot \frac{LC}{LC}}{\frac{LC}{LC} j\omega_{rez} + 1} = \frac{1}{C j\omega_{rez}}$$

\Rightarrow filtru trece bandă

Conexiune paralel

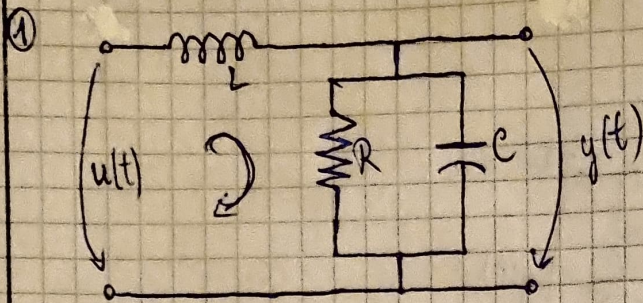


Metoda impedanțelor: $H(j\omega) = \frac{y(j\omega)}{U(j\omega)} = \frac{\frac{Z_R \cdot Z_C}{Z_R + Z_C}}{Z_L + \frac{Z_R \cdot Z_C}{Z_R + Z_C}} = \frac{Z_R \parallel Z_C}{Z_L + Z_R \parallel Z_C}$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}}{j\omega L + \frac{R \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}} \xrightarrow{j\omega \rightarrow s} H(s) = \frac{\frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}{sL + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}} = \frac{\frac{R}{sC}}{(R + \frac{1}{sC})(sL + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}})}$$

$$= \frac{R}{sC(R + \frac{1}{sC})(sL + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}})} = \frac{R}{(sCR + 1)(sL + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}})} = \frac{R}{s^2 CRL + sC + R}$$

$$H(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}; \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{1}{LC} = 1; \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{LC} = 0$$
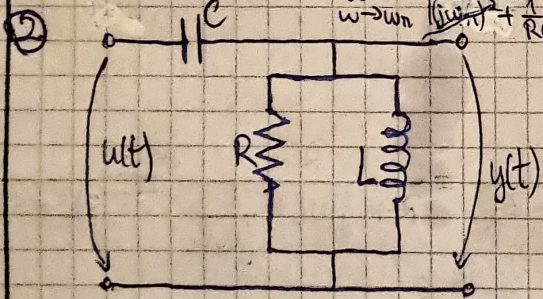
$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{LC} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{1}{LC} \cdot \frac{RCL}{RCL + sL + R} = \frac{R}{R + j\omega L}$$



Metoda impedanțelor: $H(j\omega) = \frac{Z_R \parallel Z_L}{Z_C + Z_R \parallel Z_L} = \frac{\frac{Z_R \cdot Z_L}{Z_R + Z_L}}{Z_C + \frac{Z_R \cdot Z_L}{Z_R + Z_L}}$

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L}}{\frac{1}{j\omega C} + \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L}} \xrightarrow{j\omega \rightarrow s} H(s) = \frac{\frac{sRL}{R + sL}}{\frac{1}{sC} + \frac{sRL}{R + sL}} = \frac{sRL}{\frac{1}{sC} + \frac{sRL}{R + sL}} = \frac{sRL}{\frac{1}{sC} + \frac{sRL}{R + sL}} \cdot \frac{sC(R + sL)}{sC(R + sL)} = \frac{s^2 RLC}{s^2 RLC + sL + R} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{1}{RC}s + \frac{1}{LC}}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} |H(j\omega)| = 0; \lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = 1$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |H(j\omega)| = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + \frac{1}{RC}j\omega + \frac{1}{LC}} = 0$$